

$$S_{ij} = P_{ij} + j \varphi_{ij} = V_i \cdot I^*$$

$$S_{ji} = P_{ji} + j \varphi_{ji} = V_j (-I)^*$$

$$I = \frac{V_i - V_j}{Z}$$

$$\left\| S_{ij} = V_i \frac{V_i^* - V_j^*}{Z^*} \right\| = \frac{|V_i|^2 - |V_i||V_j| \angle \theta_i - \theta_j}{R - jx}$$

$$Z = R + jx \rightarrow Z^* = R - jx$$

$$\left\| S_{ji} = V_j \frac{V_j^* - V_i^*}{Z^*} \right\| = \frac{|V_j|^2 - |V_i||V_j| \angle \theta_j - \theta_i}{R - jx}$$

Jarak antara kedua bus :

$$\delta = \theta_i - \theta_j$$

$$P_{ij} = \frac{1}{R^2 + x^2} (R \cdot |V_i|^2 - R |V_i||V_j| \cos \delta + x |V_i||V_j| \sin \delta) \text{ dan}$$

$$\varphi_{ij} = \frac{1}{R^2 + x^2} (x |V_i|^2 - x |V_i||V_j| \cos \delta - R |V_i||V_j| \sin \delta)$$

caranya yang sama :

$$P_{ji} = \frac{1}{R^2 + x^2} (R |V_j|^2 - R |V_i||V_j| \cos \delta - x |V_i||V_j| \sin \delta) \text{ dan}$$

$$\varphi_{ji} = \frac{1}{R^2 + x^2} (x |V_j|^2 - x |V_i||V_j| \cos \delta - R |V_i||V_j| \sin \delta)$$

Untuk  $Z = jx$  . dan

$$R = 0 \rightarrow P_{ij} = \frac{|V_i||V_j|}{x} \sin \delta$$

$$\varphi_{ij} = \frac{1}{x} (|V_i|^2 - |V_i||V_j| \cos \delta)$$

caranya juga :

$$P_{ji} = \frac{|V_i||V_j|}{x} \sin \delta = -P_{ij}$$

$$\varphi_{ji} = \frac{1}{x} (|V_j|^2 - |V_i||V_j| \cos \delta)$$

### contoh : 2

Saluran transmisi dengan impedansi  $Z = 100 \angle 60^\circ \Omega$  tersambung pada bus 1 dan 2 dengan tegangan  $73034,8 \angle 30^\circ$  Volt dan  $66395,3 \angle 20^\circ$  Volt per fase.

Hitung :

a) Daya kompleks per fase yg diambil dari bus 1 ke bus 2.

b) Daya aktif per fase

c) Daya reaktif per fase

Jawab :

$$a) S_{12} = V_1 \frac{V_1^* - V_2^*}{Z^*}$$

$$= (73034,8 \angle 30^\circ)$$

$$= 10.109.539,5 \angle 3,54^\circ$$

$$S_{12} = 10.085.259,8 + j623.908,4 \text{ VA}$$

$$\text{Duga} : V_1 = 73.034,8 \angle 30^\circ \rightarrow V_1^* = 73.034,8 \angle -30^\circ$$

$$b) S_{12} = P_{12} + j\varphi_{12}$$

$$P_{12} = 10.085.259,8 \text{ Watt}$$

$$c) \varphi_{12} = 623.908,4 \text{ VAR}$$

$$S_{21} = V_2 \frac{V_2^* - V_1^*}{Z^*}$$

$$= (66395,3 \angle 20^\circ) (73034,8 \angle -30^\circ)$$

$$100 \angle -60^\circ$$

Soal PR


Soal tersebut diatas

Hitung :  $S_{21}$

$P_{21}$

$\varphi_{21}$

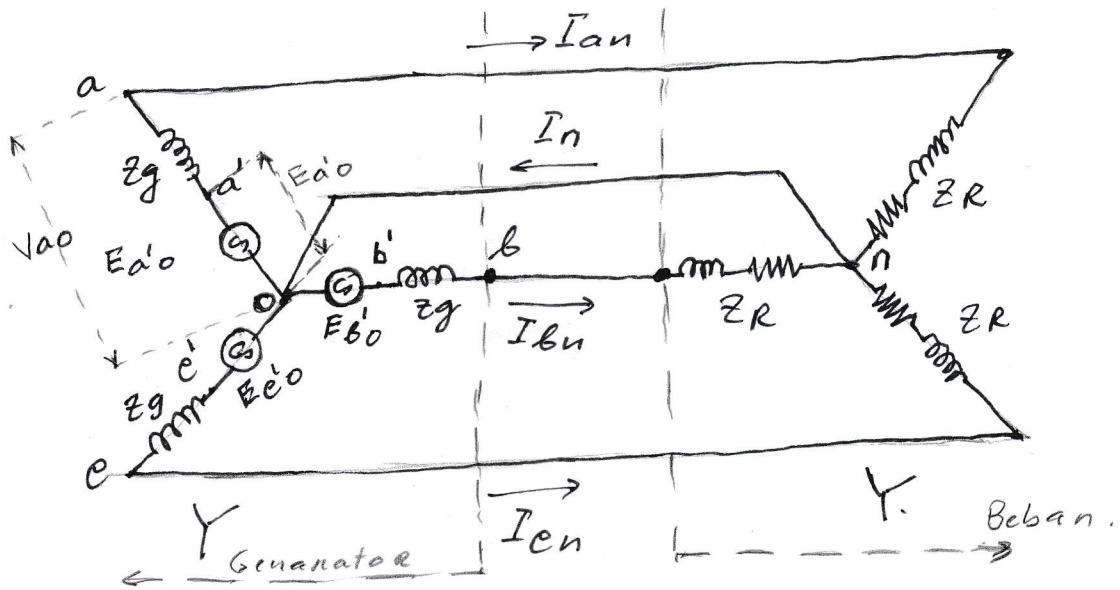Tegangan dan arus pada rangkaian  
Tiga fase yang simetris



$$V_{a0} = E_a'0 - I_{an} \cdot Z_g; \quad V_{b0} = E_b'0 - I_{bn} \cdot Z_g; \quad V_{c0} = E_c'0 - I_{cn} \cdot Z_g$$

$$V_{a0} = E_a'0 - I_{an} \cdot Z_g$$


$$V_{b0} = E_b'0 - I_{bn} \cdot Z_g$$

$$V_{c0} = E_c'0 - I_{cn} \cdot Z_g$$



$$I_{an} = \frac{E_a'0}{Z_g + Z_R} = \frac{V_{a0}}{Z_R}$$

$$I_{bn} = \frac{E_b'0}{Z_g + Z_R} = \frac{V_{b0}}{Z_R}$$
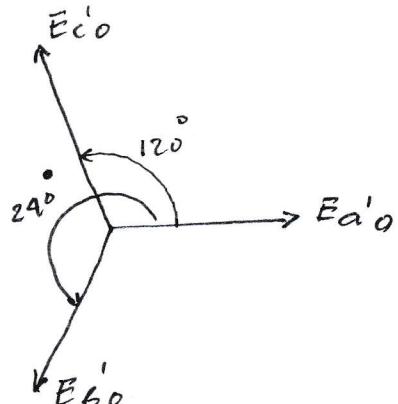
$$I_{cn} = \frac{E_c'0}{Z_g + Z_R} = \frac{V_{c0}}{Z_R}$$



vektor tegangan

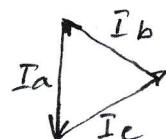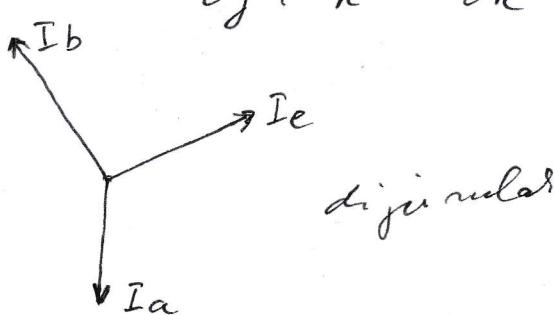

vektor arus

$$V_{ab} = V_{a0} + V_{b0} = V_{a0} - V_{b0}$$

$$|V_{ab}| = 2 |V_{a0}| \cos 30^\circ = \sqrt{3} |V_{a0}| \rightarrow V_{ab} = \sqrt{3} V_{a0} \angle 30^\circ$$

Contoh : 3 (Sbd. hal : 25)


Dalam suatu rangkaian 3 φ seimbang, tegangan  $V_{ab}$  adalah  $173,2 \angle 0^\circ$  Volt.  $\rightarrow 250 \angle 0^\circ$  Volt  
Tentukan arah zatiruh tegangan dan arus dalam suatu beban yg terhubung Y dengan  $\ell_L = 40 \angle 20^\circ$  Ω.  $\rightarrow 12,415$  Ω  
Misalkan bahanca arutan fas adalah a, b dan c.

Jawab :

$$V_{ab} = 173,2 \angle 0^\circ V ; V_{an} = 100 \angle -30^\circ V$$

$$V_{be} = 173,2 \angle 240^\circ V ; V_{bn} = 100 \angle 210^\circ V$$
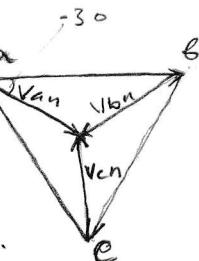
$$V_{ca} = 173,2 \angle 120^\circ V ; V_{en} = 100 \angle 90^\circ V$$




masing? arus tettinggal  $20^\circ$  thd teg pada impedansi masing? arus tettinggal  $20^\circ$  thd teg pada impedansi beban beraruga masing? arus 10 A.

$$\therefore I_{an} = 10 \angle -50^\circ ; I_{bn} = 10 \angle 190^\circ ; I_{en} = 10 \angle 70^\circ A$$



$$I_{an} = \frac{100 \angle -30^\circ}{10 \angle 20^\circ} = 10 \angle -50^\circ$$

$$I_{bn} = \frac{100 \angle 210^\circ}{10 \angle 20^\circ} = 10 \angle 190^\circ$$
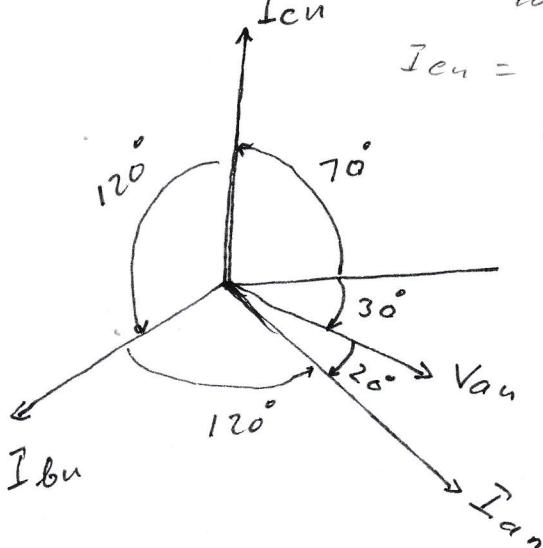
$$I_{en} = \frac{100 \angle 90^\circ}{10 \angle 20^\circ} = 10 \angle 70^\circ$$



garbar Vektor diagramnya .

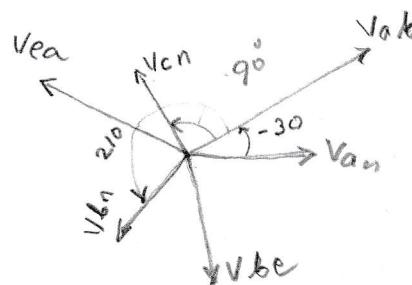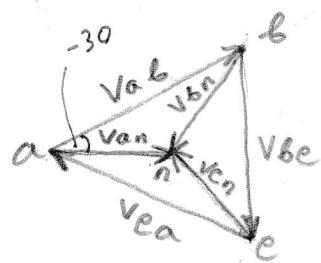

$$V_{an} = \frac{173,2}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$$

$$V_{bn} = \frac{173,2}{\sqrt{3}} \angle 210^\circ$$

$$V_{en} = \frac{173,2}{\sqrt{3}} \angle 90^\circ$$

Contoh : 4

Tegangan terminal dari ribuan beban terhubung  $\delta$  yg terdiri dari 3 impedansi yang sama ukuran  $20\angle 30^\circ$  v. adalas  $4,4 \text{ kV}$  antar saluran.  $\rightarrow 20 \text{ kV}$

Impedansi pada masing 2 saluran dari beban saluran yang menghubungkan beban ke rel dari ribuan substansi adalah  $Z_L = 1,4 \angle 75^\circ \Omega$ .  $\rightarrow 10 \angle 80^\circ$

Tentukan tegangan antar saluran pada rel substansi.

Jawab :


$$V_{an} = \frac{4400}{\sqrt{3}} = 2590 \angle 0^\circ$$

$$I_{an} = \frac{2590 \angle 0^\circ}{20 \angle 30^\circ} = 127,0 \angle -30^\circ \text{ A}$$



Tegangan saluran ke neutral pada substansi per fasa
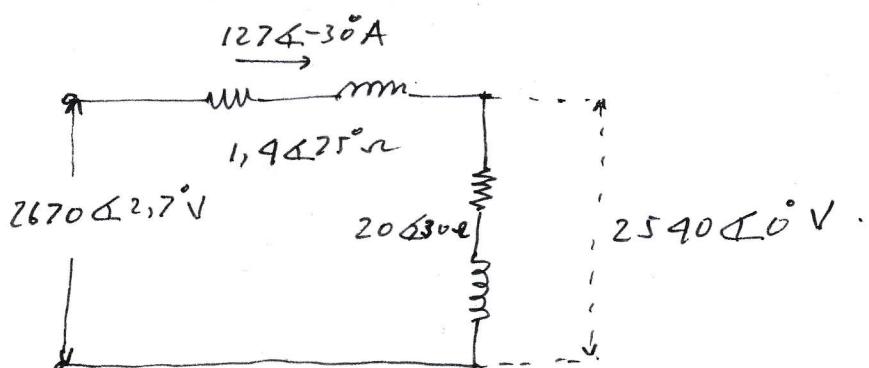
$$\begin{aligned} V_{an} + I_{an} Z_C &= 2590 \angle 0^\circ + 127 \angle -30^\circ \cdot 1,4 \angle 75^\circ \\ &= 2590 \angle 0^\circ + 177,8 \angle 45^\circ \\ &= 2666 + j125,7 \\ &= 2670 \angle 2,70^\circ \text{ V.} \end{aligned}$$



Tegangan antar saluran :

$$\sqrt{3} \cdot 2,67 = 4,62 \text{ kV}$$

## 2. SATUAN PER. UNIT (P.U.)

### Manfaat penggunaan p.u.

Perhitungan arus gangguan pada sistem tenaga listrik yang meliputi beberapa tingkat tegangan bila digunakan satuan per-unit. Sebagai bahan pertimbangan dan sebab-sebab mengapa digunakan perhitungan dengan per-unit ialah :

- Bila elemen-elemen pada sistem tenaga listrik yang mempunyai beberapa tingkat tegangan, misalnya saluran transmisi mempunyai impedansi yang dinyatakan dalam ohm, nilai ohm akan berubah secara kwadratis dari perbandingan tingkat bila dari tingkat tegangan kesatu pindah ketingkat tegangan yang lain.

Misalnya suatu transmisi 150 kV ke saluran transmisi 70 kV dengan digunakan trafo daya 150/70 kV, bila impedansi masing-masing saluran transmisi dinyatakan dalam ohm, untuk perhitungan arus gangguan maka perlu dipilih tegangan referensi, dalam hal ini misalnya dipilih pada tegangan 70 kV, maka impedansi transmisi 150 kV harus diubah ke 70 kV dengan mengkalikan  $(70/150)^2$ .

Bila impedansi dinyatakan dalam per-unit pada tegangan dasar tepat, masalah tersebut dapat dihindarkan.

Nilai Impedansi dalam per-unit untuk saluran transmisi pada satu sisi dari trafo daya akan sama bila dinyatakan dari sisi lainnya.

- Untuk generator dengan nominal yang sangat berbeda-beda yang mempunyai jenis sama, akan mempunyai nilai impedansi dalam per-unit yang hampir sama, sedang bila nilai impedansi dinyatakan dalam ohm sangat berbeda-beda tergantung dari nominalnya.

Pembuat peralatan (generator, trafo daya, motor listrik) umumnya mengatakan nilai impedansi peralatannya dalam per-unit atau % (nilai impedansi yang dinyatakan dalam % bila diubah ke per-unit ialah dibagi 100) pada dasar dari nominal alat tersebut. Dalam menganalisa sistem yang menggunakan peralatan tersebut dapat langsung menggunakan nilai impedansi yang dinyatakan dalam per-unit bila pada analisa tersebut tegangan dan kVA dasar yang digunakan sama dalam nominal peralatan tersebut, tetapi bila tegangan dan kVA dasar yang digunakan berbeda dengan nominal peralatan tersebut, nilai impedansi tersebut perlu diubah ke dasar yang digunakan pada perhitungan sistem tersebut.

-. Dalam mempelajari suatu sistem bila besaran-besaran arus atau tegangan dinyatakan dalam amper atau kV tidak dapat cepat untuk mengetahui keadaan sistem tersebut, lain halnya kalau dinyatakan dalam per-unit, terutama bila dalam sistem mempunyai beberapa tingkat tegangan yang sangat berbeda.

Sebagai contoh arus yang bedarnya 100 A mempunyai arti yang berbeda pada tingkat tegangan yang berbeda. Tergantung dari arus nominalnya, maka 100 A ini dapat merupakan yang berbahaya untuk sistem yang satu, tetapi mungkin juga merupakan beban yang kecil untuk sistem lainnya.

Dalam sistem per-unit, yang digunakan sebagai dasar umumnya dekat dengan nominalnya, sehingga pada contoh diatas dalam hal pertama 100 A mungkin merupakan 1.6 per-unit (sehingga merupakan 60 % beban lebih) sedang pada hal yang kedua 100 A mungkin hanya merupakan 0.35 per-unit. Untuk keperluan tersebut maka 1.6 dan 0.35 p.u lebih mempunyai arti daripada dinyatakan dalam 100 A.

#### Menentukan nilai dalam p.u.

Ditentukan persamaan dasar tegangan arus-impedansi yaitu :

$$E = I Z \dots \dots \dots \dots \dots$$

Dimana satuan dari E, I dan Z masing-masing dalam volt, amper dan ohm. Bila persamaan tersebut dibagi dengan suatu angka yang tidak mempengaruhi persamaan tersebut, yaitu dengan angka dari tegangan dasar  $E_b$ .

$$\frac{E}{E_b} = \frac{IZ}{E_b}$$

$E_b$  = tegangan dasar

Pada tegangan dasar  $E_b$ , arus dasar  $I_b$  dan impedansi dasar  $Z_b$ , juga berlaku persamaan dasar ..... , maka

$$E_b = I_b Z_b \dots \dots \dots \dots \dots$$

$I_b$  = arus dasar

$Z_b$  = impedansi dasar

$$\frac{E}{E_b} = \frac{IZ}{I_b Z_b} \rightarrow E_b = I_b Z_b$$

Dari persamaan , per-unit didefinisikan sebagai berikut :

$$E_{p.u} = \frac{E_{(volt)}}{E_b(volt)} ; I_{p.u} = \frac{I(A)}{I_b(A)} \text{ dan } Z_{p.u} = \frac{Z(\Omega)}{Z_b(\Omega)}$$

dan kemudian berlaku juga

$$E_{p.u} = I_{p.u} Z_{p.u} \dots \dots \dots \dots \dots$$

Ditentukan persamaan dasar dari daya-tegangan - arus yaitu :

$$VA = EI$$

Bila daya dasar  $VA_b$  dinyatakan dalam volt-amper, maka berlaku juga persamaan :

$$VA_b = E_b I_b$$

maka :  $\frac{VA}{VA_b} = \frac{E_b I_b}{E_b I_b} \rightarrow VA_{p.u} = E_{p.u} I_{p.u}$

dimana :  $VA_{p.u} = \frac{VA}{VA_b}$

Hubungan tegangan dasar - arus dasar - impedansi dasar - daya dasar dinyatakan dengan persamaan tersebut bila dua besaran nilai dasar telah ditentukan dari hubungan, maka dua besaran nilai dasar lainnya akan tertentu. Umumnya ditentukan nilai dasar dari daya dan tegangan sedang nilai dasar arus dan impedansinya dihitung.

Bila nilai-nilai dasarnya dinyatakan dengan satuan-satuan sebagai berikut :

$E_b$  : tegangan dasar dalam kV

$I_b$  : arus dasar dalam A

$Z_b$  : impedansi dasar dalam ohm

$kVA_b$  : daya dasar dalam kVA

maka rumus dan menjadi :

$$1000 E_b : I_b Z_b$$

$$kVA_b : E_b I_b$$

Dalam perhitungan dengan satuan per-unit ditentukan nilai dasarnya dan sebagai patokan umumnya diambil nilai dasar daya dalam MVA untuk sistem yang sudah besar, dan kVA untuk sistem yang masih kecil atau pada perhitungan sistem distribusi dan nilai dasar tegangan dalam kV. Untuk sistem satu fasa dan tiga fasa bila nilai dasar dari daya dan tegangan telah ditentukan dapat dihitung nilai dasar dari arus dan impedansinya dengan rumus-rumus pada tabel I.

TABEL I

DASAR	Nilai dasar			
	Sistim 1 fasa	Sistim 3 fasa		
Daya $kVA_b/MVA_b$	$kVA$	$MVA$	$kVA$	$MVA$
Tegangan $E_b$	$kV$	$kV$	$kV$	$kV$
Arus $I_b$	$\frac{kVA_b}{E_b \rightarrow KV}$	$\frac{1000MVA_b}{E_b \rightarrow KV}$	$\frac{kVA_b}{\sqrt{3} E_b \rightarrow KV}$	$\frac{1000 MVA_b}{\sqrt{3} E_b \rightarrow KV}$
Impedansi $Z_b$	$\frac{1000 E_b^2}{kVA_b}$	$\frac{E_b^2}{MVA_b}$	$\frac{1000 E_b^2}{kVA_b}$	$\frac{E_b^2}{MVA_b}$

Catatan : untuk sistem 3 fasa  $kVA_b/MVA_b$  merupakan daya untuk tiga fasa dan tegangan  $E_b$  merupakan tegangan antar fasa.

Untuk sistem yang mempunyai tingkat tegangan yang berbeda-beda, maka diambil nilai dasar daya tertentu, dengan nilai dasar tegangan sesuai dengan tegangan pada lokasi yang ditinjau, sehingga nilai dasar arus dan impedansinya juga dihitung berdasarkan setiap nilai dasar tegangan yang ditinjau. Namun demikian seperti telah dijelaskan sebelumnya nilai per-unit akan tetap.

Dengan demikian hasil perhitungan yang didapat dalam per-unit dikalikan nilai-nilai dasarnya pada lokasi yang ditinjau akan didapat nilai yang sesungguhnya.

Pada perhitungan kadang-kadang diperlukan untuk mengubah impedansi per-unit dari nilai  $kVA$  ( $MVA$ ) dasar atau/ dan nilai tegangan dasar yang satu ke nilai dasar lainnya. Dalam hal ini untuk merubah impedansi dalam per-unit digunakan rumus :


$$Z_{p.u}^{br} = Z_{p.u}^{1m} \left[ \frac{kV_b^{br}}{kV_b^{1m}} \right]^2 \left[ \frac{MVA_b^{br}}{MVA_b^{1m}} \right]$$

dimana :  $(br)$  = menyatakan baru, dan  $(1m)$  = menyatakan lama.

Seperti telah dinyatakan diatas bahwa akan terbukti keuntungan dalam cara perhitungan dengan menggunakan satuan per-unit jika dipilih tegangan dan kVA dasar yang tepat pada kedua sisi trafo daya.

Bila diambil kVA dasar dan tegangan dasar dimasing tegangan pada kedua sisi trafo dayanya, maka nilai per-unit impedansi dari salah satu sisi dari trafo tidak akan berubah bila dilihat dari sisi lainnya.

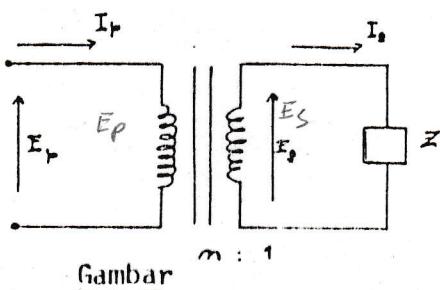Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan trafo daya satu fasa yang ideal (impedansinya nol) yang mempunyai impedansi beban  $Z$  seperti pada gambar :



$n$  = perbandingan transformasi  
dari trafo =  $E_p/E_s$   
 $E_p$  dan  $E_s$  tegangan dalam kV.  
 $I_p$  dan  $I_s$  arus dalam A.  
 $Z$  = impedansi beban dalam ohm.

$$E_p = n E_s \quad \text{dan} \quad I_p = I_s/n$$

$$E_p/I_p = n^2 E_s/I_s \quad \dots \quad Z_p = n^2 Z_s$$

atau  $Z$  beban dilihat dari sisi primair sama dengan  $n^2 Z$ .

Sekarang jika dipilih nilai kVA dasar sama dan nilai tegangan dasar  $E_{pB}$  dan  $E_{sB}$ , maka terdapat hubungan.

$$E_{sB} = E_{pB}/n$$

$$Z_{sB} = \frac{1000 E_{sB}^2}{\text{kVA}} = \frac{1000 (E_{pB}/n)^2}{\text{kVA}}$$

$$\begin{aligned} Z_{p.u} & \text{ dilihat dari sisi sekundair} = Z_{sB} \\ & = Z \frac{n^2 \text{kVA}}{E_{pB}^2} \end{aligned}$$

$$Z_{p.u} \text{ dilihat dari sisi primair} = \frac{Z \text{ dilihat dari sisi primer}}{Z_{pB}}$$

$$= \frac{n^2 Z}{1000 E_{pB}^2 / \text{kVA}} = Z \frac{n^2 \text{kVA}}{1000 E_{pB}^2}$$

$$= Z_{p.u} \text{ dilihat dari sisi sekundair.}$$


Dengan demikian dengan pemilihan kVA dasar dan tegangan dasar yang tepat, nilai impedansi per-unit pada satu sisi trafo daya dapat langsung digunakan pada sisi trafo daya lainnya.

$$Z_{pu} = \frac{Z_n : MVA_{AB}}{(kV)^2_B} \rightarrow MVA \text{ dasarnya } MVA$$

$$Z_{pu} = \frac{Z_n \cdot kVA_{AB}}{(kV^2_B \cdot 1000)} \rightarrow MVA \text{ dasarnya } kVA$$

$$Z_{pu} = Z \left( \frac{kV}{kV_B} \right)^2 \rightarrow \text{jika } MVA_{AB} = MVA$$
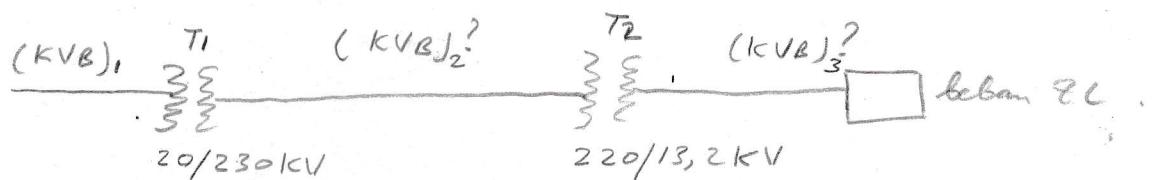
$$Z_{pu} = Z \left( \frac{MVA_{AB}}{MVA} \right) \cdot \left( \frac{kV}{kV_B} \right)^2$$



$$(kV_B)_2 = \frac{230}{20} \cdot (kV_B)_1 \rightarrow kV$$

$$(kV_B)_3 = \frac{13,2}{220} \cdot (kV_B)_2 \rightarrow kV$$

Jika pada  $T_2$  terdapat impedansi bocor  $Z_L$ .

$$\text{maka } Z_{pu} = Z \left( \frac{MVA_{AB}}{MVA} \right) \left( \frac{kV}{kV_B} \right)^2$$

Jika pada beban terdapat di  $T_2$  yaitu  $Z_L (^\infty)$ .

$$\text{maka: } Z_{pu} = \frac{Z_{pu}}{Z_L}$$

contoh : 5

11,5 kV/220 V all ; 50 kVA

sebuah transformator berfasa tunggal mempunyai rating 110/440 V; 2,5 kVA.  $\rightarrow \frac{440}{110}$

Reaktansi bocor yg diambil dari sini tegangan rendah adalah  $0,06 \Omega \rightarrow 0,12 \Omega$

Tentukan : Reaktansi bocor dalam per unit.

Jawab

$$\text{Impedansi dasar tegangan rendah} = \frac{0,110^2 \cdot 1000}{2,5} = 4,84 \Omega$$

$$\text{Dalam PU} \Rightarrow X = \frac{0,06}{4,84} = 0,0124 \text{ PU (tinggi rendah)}$$

jika reaktansi bocor tetap dicoret pada sini tegangan

rendah : nilai nya yg tinggi

$$X = 0,06 \left( \frac{440}{110} \right)^2 = 0,96 \Omega \rightarrow Z_P = n^2 Z_S$$

Impedansi dasar tegangan tinggi :

$$= \frac{0,440^2 \cdot 1000}{2,5} = 77,5 \Omega$$

$$\text{Dalam PU} \rightarrow X = \frac{0,96}{77,5} = 0,0124 \text{ PU (dari sini teg tinggi)}$$

Contoh : 6

Tiga bagian sebuah sistem listrik fasa tunggal ditunjukkan dengan A, B dan C dan dihubungkan satu deg yg lain melalui transformator.

Transformator tsb mempunyai rating sebagai berikut

A-B. 10.000 kVA, 138/13,8 kV, reaktansi bocor 10%


B-C. 10.000 kVA; 138/69 kV, reaktansi bocor 8%

jika untuk dasar rangkaian B dipilih 10.000 kVA, 138 kV, carilah impedansi pu dari beban resistif 300 Ω pada rangkaian C yg dibalik dan ke rangkaian

C, B dan A. Gambarkan diagram impedansi dengan mengabaikan arus magnetik, resistansi transformator dan impedansi saluran.

Tentukan regular tegangan jika tegangan pada beban 66 kV dan dimisalkan bahwa masuknya tegangan pada rangkaian A tetap konstan.

Jawab:

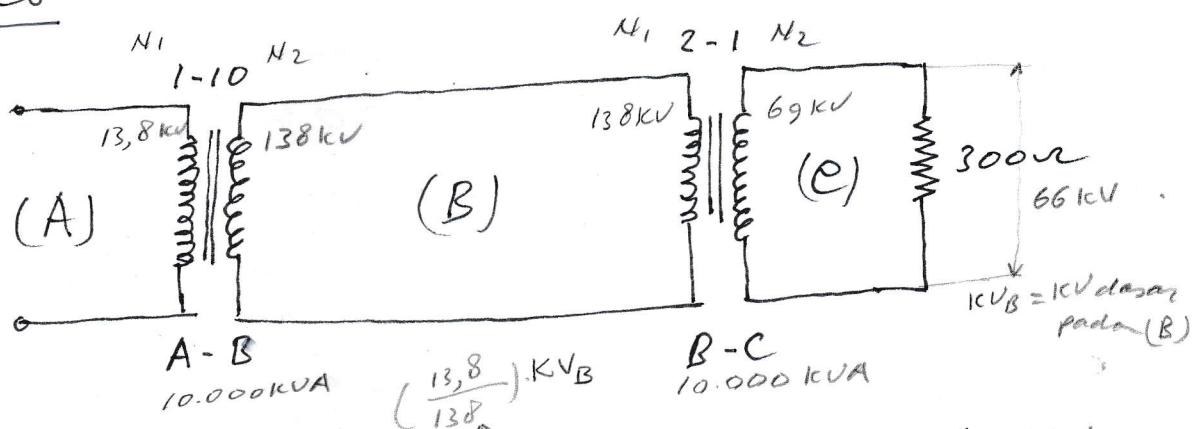

$$\text{Tegangan dasar (A)} = 0,1 \cdot 138 = 13,8 \text{ kV} \quad \frac{69}{138} \cdot \text{KV}_B$$

$$- " - \quad (C) = 0,1 \cdot 138 = 69 \text{ kV}$$

$$\text{Impedansi dasar (C)} = \frac{69^2 \cdot 1000}{10.000} = 476 \Omega \rightarrow \frac{(\text{KV}_B)^2 \cdot 1000}{\text{kVA}_B}$$

$$\text{Impedansi pu beban C} = \frac{300}{476} = 0,63 \text{ pu} \rightarrow \frac{2 \text{ pu}}{28}$$

$$\text{Impedansi dasar (B)} = \frac{138^2 \cdot 1000}{10.000} = 1900 \Omega \rightarrow \frac{(\text{KV}_B)^2 \cdot 1000}{\text{kVA}_B}$$

$$\text{Impedansi beban thdp (B)} = 300 \cdot 2^2 = 1200 \Omega \rightarrow \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot Z$$


$$\text{Impedansi pu beban thdp (B)} = \frac{1200}{1900} = 0,63 \text{ pu}$$

$$\text{Impedansi dasar (A)} = \frac{13,8^2 \cdot 1000}{10.000} = 19 \Omega \rightarrow \frac{(\text{KV}_B)^2 \cdot 1000}{\text{kVA}_B}$$

$$\text{Impedansi beban thdp (A)} = 300 \cdot 2^2 \cdot 0,1^2 = 12 \Omega$$

$$\text{Impedansi pu beban (A)} = \frac{12}{19} = 0,63 \text{ pu}$$
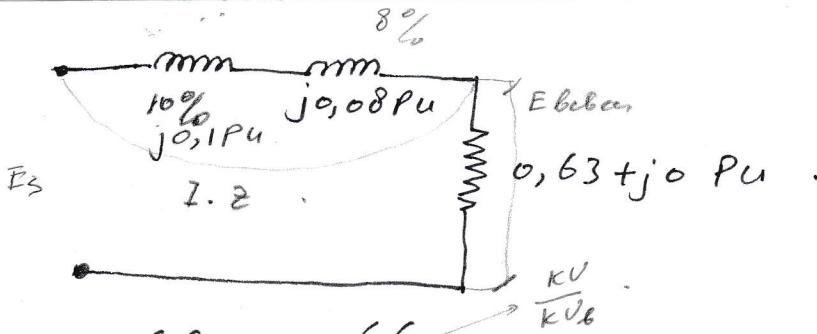
$$\left(\frac{2}{1}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^2$$



$$\text{Tegangan pada beban} = \frac{6.9}{6.9} = 0.957 + j0 \text{ pu}$$

$$\text{Arus beban} = \frac{0.957 + j0}{0.63 + j0} = 1.52 + j0 \text{ pu}$$

$$\begin{aligned}\text{Masukan tegangan} &= (1.52 + j0)(j0.10 + j0.08) + 0.957 \\ (\text{E}_S) &= 0.957 + j0.279 \rightarrow (1.52)(0.957 + j0.18) \\ &= 0.995 \text{ pu} \rightarrow 0.995 \angle 15.98^\circ\end{aligned}$$

$$\text{Regulasi tegangan: } \frac{0.995 - 0.957}{0.957} \cdot 100\% = 3.97\%$$

### Contoh: 7

Tiga transformator dengan rating 25 MVA; 38,1/3,81 kV dilubungkan  $\Delta$ - $\Delta$ , dengan beban, zimbang banya tiga taranau dari 0,6 n, yg dilubungkan  $\times$ .

Pilihlah 75 MVA; 66 kV sebagai dasar untuk tiga tegangan tinggi transformator.


### Tentukan:

a) Dasar untuk tiga tegangan rendah.

b) Resistansi pu dari beban dg dasar tiga teg rendah

c) Resistansi pu dari beban dg dasar tiga teg tinggi

### Jawab:

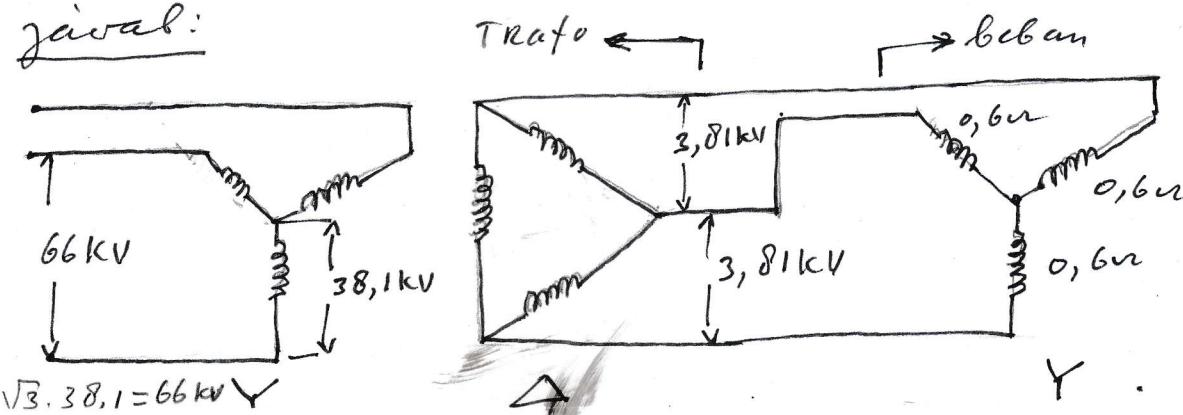

(3)

Rating dari trafo sebagai jatah gabungan tiga fase  
 $3,25 = 75 \text{ MVA}$   $\sqrt{3} \cdot 38,1 = 66 \text{ kV}$   
adalah 75 MVA; 66  $\sqrt{3}$ , 81  $\Delta$  kV.

Jadi dasar untuk rincian tegangan rendah adalah  
75 MVA; 3,81 kV.

Impendansi dasar pada rincian teg rendah:

$$\frac{(3,81)^2}{75} = 0,1935 \Omega \rightarrow \frac{(KV_B)^2}{MVA_B}$$

Impendansi beban pu pada dasar rincian teg rendah:

$$RL = \frac{0,6}{0,1935} = 3,10 \text{ pu}$$


Impendansi dasar pada rincian teg tinggi

$$\frac{(66)^2}{75} = 58,1 \Omega \rightarrow \frac{(KV_B)^2}{MVA_B}$$

Jesuaipembahasan per fasenya terhadap rincian tegangan tinggi  
180  $\Omega$  (McCavenin) hal. 143  $\rightarrow 0,6 \left( \frac{66}{3,81} \right)^2 = 180 \Omega$ .


$$\text{jadi: } RL(\text{pu}) = \frac{180}{58,1} = 3,10 \text{ pu}$$

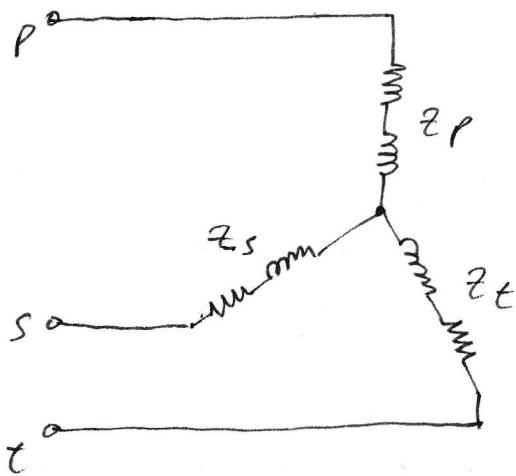Impedansi Persatuan dari Transformatör tiga kumparan



Tiga kumparan:

1. Primer
2. Sekunder
3. Tertiari

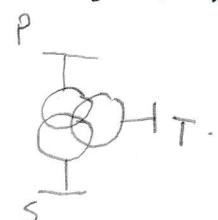

Rangkaian ekivalen trafo 3 kumparan, titik P, S dan T  
menghubungkan rangkaian trafo ke rangkaian  
ekivalen yg melukiskan bagian risiko yg dihubungkan  
kumparan: primer, sekunder dan tersier

Tiga impedansi dapat diukur dg pengujian  
limbung singkat standar yaitu :

$Z_{ps}$  = impedansi bocor yg diukur pada kumparan  
primer dengan sekunder terhubung singkat dan  
sekunder terbuka .

$Z_{pt}$  = impedansi bocor yg diukur pada kumparan  
primer dg sekunder terhubung singkat dan sekun-  
der terbuka .

$Z_{st}$  = impedansi bocor yg diukur pada sekunder  
dengan sekunder terhubung singkat dan primer  
terbuka .

$$Z_{ps} = Z_p + Z_s$$

$$Z_{pt} = Z_p + Z_t$$

$$Z_{st} = Z_s + Z_t$$

dimana  $Z_p$ ,  $Z_s$  dan  $Z_t$  adalah  
impedansi kumparan primer,  
sekunder dan sekunder terhadap  
rangkaian primer jika  
 $Z_{ps}$ ,  $Z_{pt}$  dan  $Z_{st}$  adalah impedansi  
yg sekunder terhadap rangkaian  
primer .

maka akar didapat :

$$Z_p = \frac{1}{2}(Z_{ps} + Z_{pt} + Z_{st})$$

$$Z_s = \frac{1}{2}(Z_{ps} + Z_{st} - Z_{pt})$$

$$Z_t = \frac{1}{2}(Z_{pt} + Z_{st} - Z_{ps})$$

### Cara : 8

Rating tiga fase transformator hga kumparan sbbl:

- Primer dibubung  $\text{Y}_1$ ; 66 KV, 15 MVA

- Sekunder  $\text{Y}_1$ ; 13,2 KV; 10,0 MVA

- Sekunder  $\Delta$ ; 2,3 KV; 5 MVA

Dengan mengabaikan resistansi, impedansi boloz 200:

$$Z_{ps} = 7\% \text{ dengan dasar } 15 \text{ MVA}, 66 \text{ kV}$$

$$Z_{pt} = 9\% \quad \dots \quad 15 \text{ MVA}; 66 \text{ kV}$$

$$Z_{st} = 8\% \quad \dots \quad 10,0 \text{ MVA}; 13,2 \text{ kV}$$

Tentukan :

Impedansi pu dari rangkaian divalas yg dihubungkan secara berilang dg dasar 15 MVA; 66 kV pada rangkaian primer.

Jawab :

Dengan matu dasar 15 MVA; 66 kV pada rangkaian primer, dasar yg sesuai untuk impedansi pu dari rangkaian divalas adalah 15 MVA; 66 kV untuk kuantitas rangkaian primer, 15 MVA; 13,2 kV untuk kuantitas rangkaian divalas, 15 MVA; 2,3 kV untuk kuantitas rangkaian terakhir.

$$Z_{st} = 8\% \cdot 15\% = 12\% \rightarrow 8\% \cdot \frac{\text{MVA dasar}}{\text{MVA Trafo}} = 8\% \cdot \frac{15}{10} = 12\%$$

$$Z_p = \frac{1}{2} (j0,07 + j0,09 - j0,12) = j0,02 \text{ pu}$$

$$Z_s = \frac{1}{2} (j0,07 + j0,12 - j0,09) = j0,05 \text{ pu}$$

$$Z_t = \frac{1}{2} (j0,09 + j0,12 - j0,07) = j0,07 \text{ pu}$$


Contoh : 9

Suatu sistem tenaga listrik tiga fasa seperti gambar dan datanya tercantum pada gambar tersebut.

Bila ditentukan  $MVA_B$  sama dengan 100 MVA dan  $kV_B$  sesuai tegangan nominalnya.

Tentukan, arus dasar ( $I_B$ ), impedansi dasar ( $Z_B$ ) dan impedansi jaringan dalam per-unit.
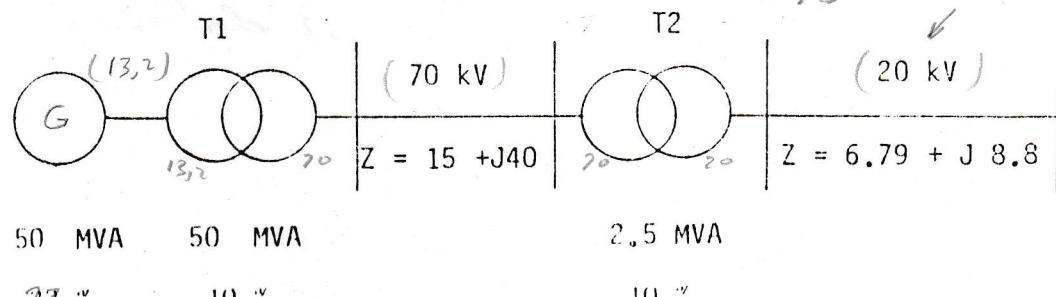
$$\text{Tegangan dasar relasi yang didefinisikan} = \frac{20}{70} \cdot 70 = 20 \text{ kV}$$



Daya dasar 100 MVA

\* Pada sistem 70 kV

$$\frac{1000 \cdot MVA_B}{\sqrt{3} \cdot KV_B (L-C)} A$$

$$I_B = \frac{1000 \times 100}{70 \sqrt{3}} A = 825 \text{ A.}$$

$$Z_B = \frac{70^2}{100} \text{ ohm} = 49 \text{ ohm.}$$

\* Pada sistem 20 kV

$$I_B = \frac{1000 \times 100}{20 \sqrt{3}} A = 2887 \text{ A.}$$

$$Z_B = \frac{20^2}{100} \text{ ohm} = 4 \text{ ohm.}$$

$$X_L = \frac{MVA_B}{MVA \text{ generator}} \cdot \frac{KV}{KV_B} \text{ pu}$$

\* Impedansi dalam p.u

$$X_g = jo,22 \times \frac{100}{50} \text{ p.u} = jo,44 \text{ p.u}$$

$$X_{T1} = jo,10 \times \frac{100}{50} \text{ p.u} = jo,20 \text{ p.u}$$

$$jo,22 \cdot \frac{100}{50} \left( \frac{13.2}{13.2} \right)^2 = jo,44 \text{ p.u}$$

$$X_L = \frac{MVA_B}{MVA \text{ Trafo}} \cdot \frac{KV}{KV_B} \text{ pu}$$

$\frac{Z_n}{Z_b}$  pu - untuk jaringan 20 kV


$$Z_{AB} = \frac{15 + j 40}{49} \text{ p.u} = 0.31 + j 0.82 \text{ p.u}$$

$$X_{T2} = j 0.10 \times \frac{100}{25} \text{ p.u} = j 0.4 \text{ p.u}$$

$$Z_{CD} = \frac{6.79 + j 8.8}{4} \text{ p.u} = 1.7 + j 2.2 \text{ p.u}$$


$\frac{Z_n}{Z_b}$  pu - untuk jaringan 20 kV

Bila sistem diatas dinyatakan dalam p.u

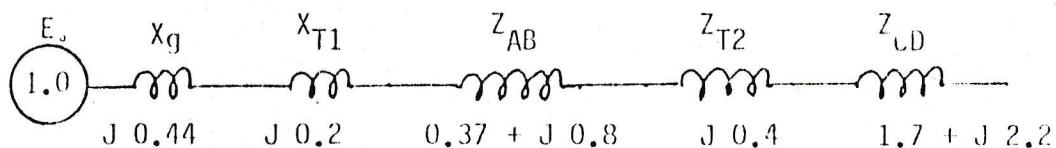

### Soal PR:

Lengkapi gambaran:

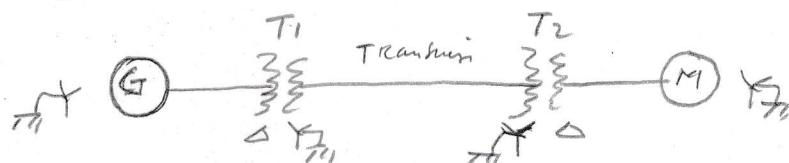

Data: Jb6:

Generator:

3φ, 20 kV, 300 MVA;  $X'' = 20\%$ ,  $\frac{Y_n}{\Delta}$

Transformator (T1):

3φ, 350 MVA; 20/230 kV,  $\Delta/Y_n$ ,  $X_{T1} = 60\%$

Saluran Transmisi:

Panjang: 64 km,  $Z = 0.5 \Omega/km$

Transformator (T2)

3φ, 300 MVA; 220/13,2 kV;  $Y_n/\Delta$ ;  $X_{T2} = 60\%$


Motor:

3φ, 200 MVA, 13,2 kV;  $Y_n$ ;  $X_m'' = 20\%$

Dipilih tegangan dasar ( $kV_B$ ) = 230 kV dan MVA dasar ( $MVA_B$ ) = 300 MVA

Tentukan: Real dan imajiner? dalam pu dan gambaran.

**Jawab:**

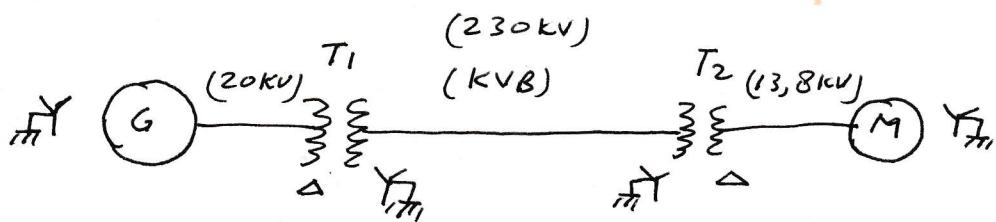

$$KV_B = 230 \text{ kV}; MVA_B = 300 \text{ MVA}$$

$$\text{Tegangan dasar } G = \frac{20}{230} \cdot 230 = 20 \text{ kV}$$

$$X_G = \times \% \left( \frac{MVA_B}{MVA_G} \right) \left( \frac{KV}{KV_B} \right)^2 = 0,2 \cdot \frac{300}{300} \cdot \left( \frac{20}{20} \right)^2 = 0,2 \text{ pu}$$

$$T_1 \rightarrow X_{T_1} = \times \% \left( \frac{MVA_B}{MVA_A} \right) \left( \frac{KV}{KV_B} \right)^2 = 0,1 \cdot \frac{300}{300} \cdot \left( \frac{230}{230} \right)^2 = 0,0857 \text{ pu}$$

$$T_2 \rightarrow X_{T_2} = \times \% \left( \frac{MVA_B}{MVA} \right) \left( \frac{KV}{KV_B} \right)^2 = 0,1 \cdot \frac{300}{300} \cdot \left( \frac{13.8}{230} \right)^2 = 0,0915 \text{ pu}$$

atau :

Tegangan dasar pada titik tegangan rendah:

$$\left( \frac{13,8}{230} \right) \cdot 230 = 13,8 \text{ kV}$$

$$\text{jadi } X_{T_2} = 0,1 \left( \frac{300}{300} \right) \left( \frac{13,8}{13,8} \right)^2 = 0,0915 \text{ pu}$$

Saluran :

$$Z_B = \frac{KV_B^2}{MVA_B} = \frac{230^2}{300} = 176,333 \text{ }\Omega$$

$$Z_L \text{ Epuy} = \frac{64 \cdot 0,5}{176,33} = 0,1815 \text{ pu}$$

Motor:

$$X_m = 0,2 \cdot \left( \frac{300}{200} \right) \left( \frac{13,8}{13,8} \right)^2 = 0,2745 \text{ pu}$$

