

Contoh:

Tentukan komponen simetris untuk tegangan fasa

$$V_a = 7,3 \angle 12,5^\circ, V_b = 0,4 \angle -100^\circ \text{ dan } V_c = 1,4 \angle 154^\circ \text{ V.}$$

jawab:

$$V_{a0} = \frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c)$$

$$= \frac{1}{3}(7,3 \angle 12,5^\circ + 0,4 \angle -100^\circ + 1,4 \angle 154^\circ) = 1,47 \angle 45,1^\circ \text{ V}$$

$$V_{a1} = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$$

$$\frac{1}{3}[(7,3 \angle 12,5^\circ + (1 \angle 120^\circ)(0,4 \angle -100^\circ) + (1 \angle 240^\circ)(1,4 \angle 154^\circ)]$$

$$= 3,97 \angle 20,5^\circ \text{ V.}$$

$$V_{a2} = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$$

$$= \frac{1}{3}[7,3 \angle 12,5^\circ + (1 \angle 240^\circ)(0,4 \angle -100^\circ) + (1 \angle 120^\circ)(1,4 \angle 154^\circ)]$$

$$= 2,52 \angle -19,7^\circ \text{ V.}$$

$$V_{b0} = V_{a0} = 1,47 \angle 45,1^\circ \text{ V.}$$

$$V_{b1} = a^2V_{a1} = (1 \angle 240^\circ)(3,97 \angle 20,5^\circ) = 3,97 \angle 260,5^\circ \text{ V.}$$

$$V_{b2} = aV_{a2} = (1 \angle 120^\circ)(2,52 \angle -19,7^\circ) = 2,52 \angle 100,3^\circ \text{ V.}$$

$$V_{c0} = V_{a0} = 1,47 \angle 45,1^\circ \text{ V.}$$

$$V_{c1} = aV_{a1} = (1 \angle 120^\circ)(3,97 \angle 20,5^\circ) = 3,97 \angle 140,5^\circ \text{ V.}$$

$$V_{c2} = a^2V_{a2} = (1 \angle 240^\circ)(2,52 \angle -19,7^\circ) = 2,52 \angle 220,3^\circ \text{ V.}$$

PR.

Tentukan komponen simetris untuk arus fasa.

$$I_a = 125 \angle 20^\circ; I_b = 175 \angle -100^\circ \text{ dan } I_c = 95 \angle 155^\circ \text{ A.}$$


Media penghantar saluran tiga fase terbuka.

Arus yg mengalir ke beban yg dihubungkan  $\Delta$ , melalui

saluran a mengalir arus  $10\text{ A}$ .

Melalui saluran b mengalir arus  $10 \angle 180^\circ\text{ A}$ .

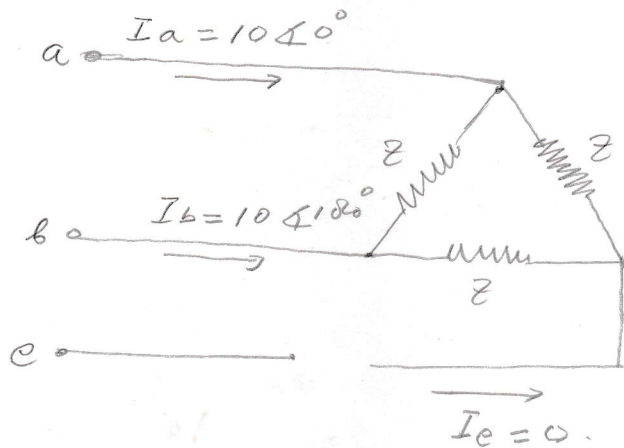Dengan arus dalam saluran a sebagai pedoman dan dg menisalkan bahwa saluran c terbuka:  $I_c = 0$ .



Hitunglah komponen simetrisnya arus saluran.


Komponen simetris digunakan untuk menganalisa First sistem yg tidak seimbang biasanya pada saat terjadi hubung singkat 2 fase dan 1 fase.

Justru komponen urutan arus menyebabkan tegangan jatuh sesuai dengan urutan arusnya dan tidak mempengaruhi urutan arus lainnya, berarti tiap urutan yg seimbang yaitu urutan positif, negatif dan net akan terdiri suatu jaringan dg urutan yang sesuai.

Artinya adanya ketidak seimbangan arus atau tegangan menimbulkan impedansi urutan yaitu urutan positif, negatif dan net.

urutan jaringan suatu Generator:

Generator ditambahkan langsung :

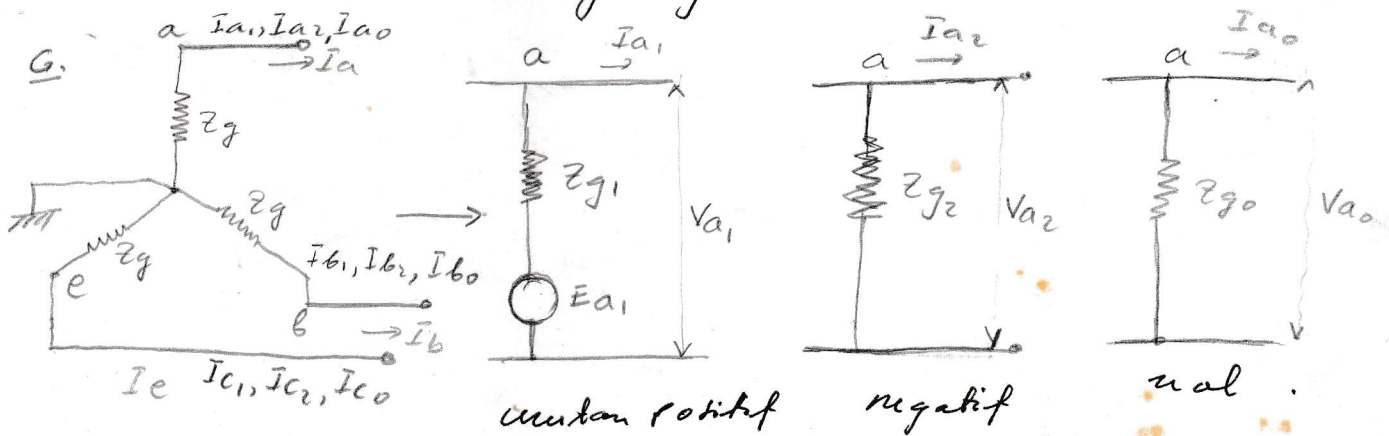

Persamaan tegangan:



$$Va_1 = Ea_1 - Ia_1 \cdot Z_{g1} \rightarrow Ia_1 \cdot Z_{g1} \text{ merupakan tegangan jatuh}$$

$$Va_2 = - Ia_2 \cdot Z_{g2}$$


$$Va_0 = - Ia_0 \cdot Z_{g0}$$

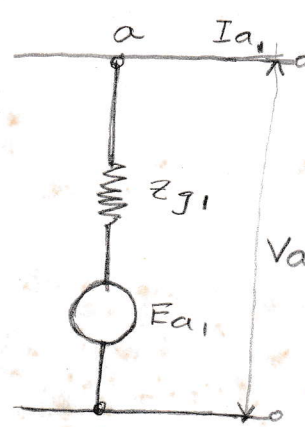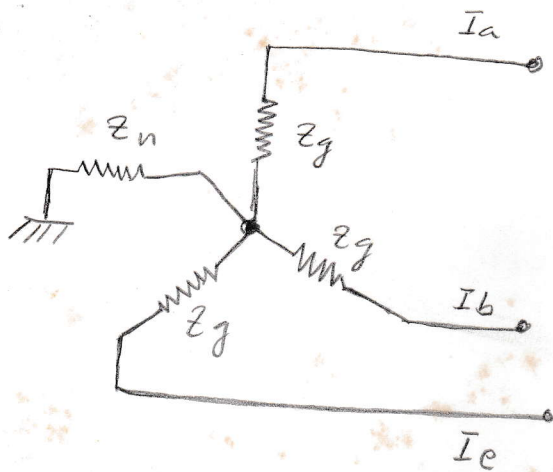Generator ditambahkan melalui impedansi ( $Z_n$ )






Positif

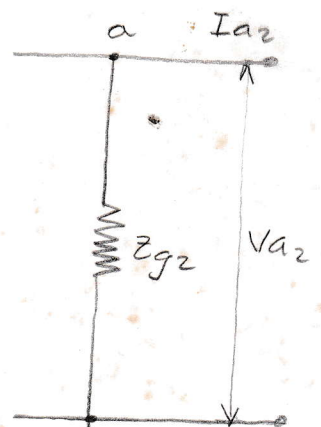

Negatif

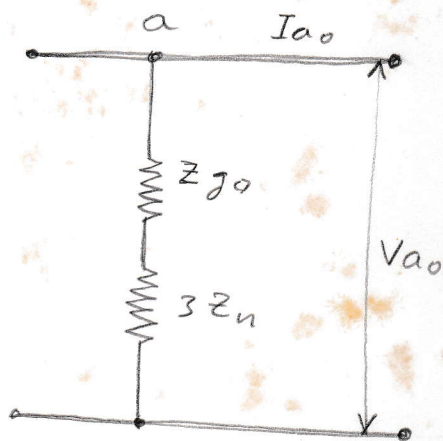

No 1.

Persamaan tegangan:

$$V_{a1} = E_{a1} - I_{a1} Z_{g1}$$

$$V_{a2} = -I_{a2} Z_{g2}$$

$$V_{a0} = -I_{a0} Z_0 \rightarrow Z_0 = Z_{g0} + 3Z_n$$

### Gangguan pada Generator tak berbeban:

Generator beroperasi tidak berbeban terjadi gangguan:

- hubung ringkat satu fasa ke tanah ( $1\phi-G$ )
- hubung ringkat dua fasa ke tanah ( $1\phi-1\phi-G$ )
- hubung ringkat tiga saluran ke tanah ( $3\phi-G$ )
- hubung ringkat antar fasa-fasa ( $\phi-\phi$ )
- hubung ringkat tiga fasa ( $3\phi-F$ )



# Generator netralnya ditanahkan secara langsung

# Generator netralnya ditanahkan melalui impedansi

maka persamaan-persamaan arus dan tegangan dapat dihitung sebagai berikut:



## I NETRAL GENERATOR DITANAHKAN SOLID

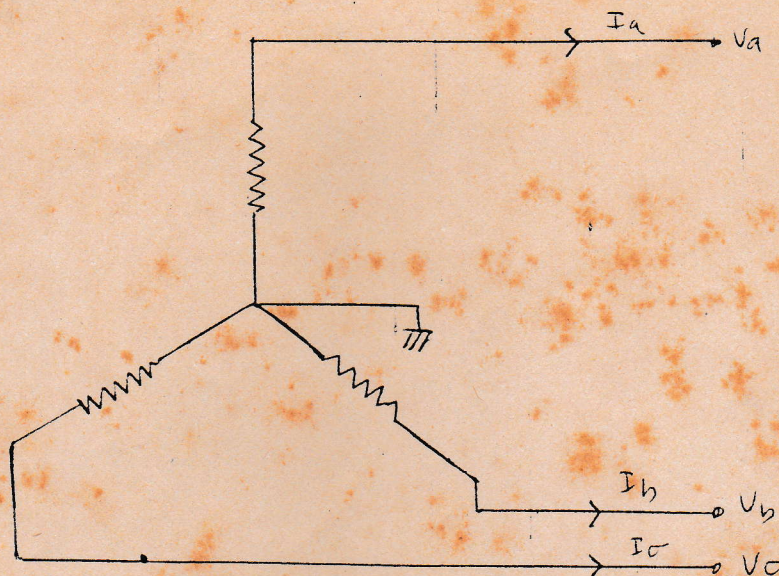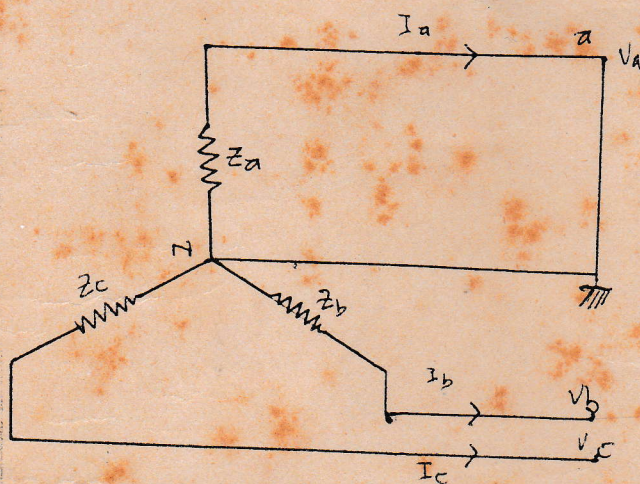I.1. HUBUNG. SINGKAT SATU FASA KE TANAH  
(SINGLE LINE TO GROUND FAULT)

Persamaan - persamaan pada titik gangguan :

$$V_a = 0 \quad (1)$$

$$I_b = 0 \quad (2)$$

$$I_c = 0 \quad (3)$$

Gangguan pada bus b

$$V_b = 0, I_a = 0, I_c = 0$$

$$I_{b0} = \frac{1}{3}(I_b + I_c + I_a)$$

$$I_{b1} = \frac{1}{3}(I_b + aI_c + a^2I_a)$$

$$I_{b2} = \frac{1}{3}(I_b + a^2I_c + aI_a)$$

$$I_{b0} = \frac{1}{3}I_b, I_{b1} = \frac{1}{3}I_b, I_{b2} = \frac{1}{3}I_b$$

$$I_{b0} = I_{b1} = I_{b2} = \frac{1}{3}I_b$$

dan (2) dan (3)

$$I_{a0} = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c) = \frac{1}{3}I_a$$

$$I_{a1} = \frac{1}{3}(I_a + aI_b + a^2I_c) = \frac{1}{3}I_a$$

$$I_{a2} = \frac{1}{3}(I_a + a^2I_b + aI_c) = \frac{1}{3}I_a$$

sehingga

$$I_{a0} = I_{a1} = I_{a2} = \frac{1}{3}I_a \quad \rightarrow \quad I_a = 3I_{a1}$$



$$V_b = V_{b1} + V_{b2} + V_{b0} = 0 \rightarrow V_{b1} = -(V_{b0} + V_{b2}) \rightarrow V_{b1} = -(-I_{b0}z_0 - I_{b2}z_2)$$

92

$$V_{b1} = I_{b0}z_0 + I_{b2}z_2 \rightarrow V_{b1} = I_{b1}(z_0 + z_2) \rightarrow V_{b1} = E_b - I_{b1}z_1$$

$$E_b - I_{b1}z_1 = I_{b1}(z_0 + z_2) \rightarrow E_b = I_{b1}(z_0 + z_1 + z_2) \rightarrow I_{b1} = \frac{E_b}{z_0 + z_1 + z_2}$$

2.

dan (1)

$$V_a = V_{a1} + V_{a2} + V_{a0} = 0 \rightarrow V_{a1} + V_{a2} + V_{a0} = 0$$

$$V_{a1} = -(V_{a0} + V_{a2})$$

$$V_{a1} = -V_{a2} - V_{a0}$$

$$V_{a1} = -(-I_{a0}z_0 + I_{a2}z_2) \quad V_{a1} = -(V_{a2} + V_{a0})$$

$$= I_{a0}z_0 + I_{a2}z_2$$

$$V_{a1} = I_{a1}(z_0 + z_2)$$

Dari persamaan Umum


$$V_{a1} = E_a - I_{a1}z_1$$

$$I_{a1}(z_0 + z_2) = E_a - I_{a1}z_1$$

$$I_{a1}(z_0 + z_1 + z_2) = E_a$$

$$I_{a1} = \frac{E_a}{z_0 + z_1 + z_2} = I_{a0} = I_{a2}$$

Rangkaian ekuivalennya:

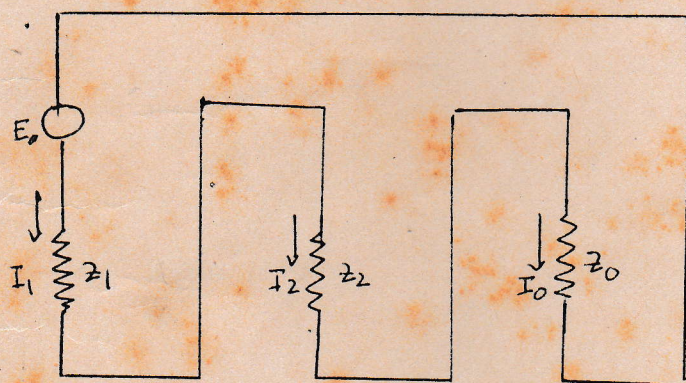

1  $\phi$  77

dan

$$V_{a0} = -I_{a0}z_0 = -I_{a1}z_0 \rightarrow I_{a1} = I_{a2} = I_{a0}$$

$$V_{a0} = -\frac{z_0}{z_0 + z_1 + z_2} E_a$$

$$V_{a1} = E_a - I_{a1}z_1 = E_a - \frac{z_1}{z_0 + z_1 + z_2} E_a \times \left[ \frac{z_0 + z_1 + z_2}{z_0 + z_1 + z_2} \right] E_a$$

$$= \frac{(z_0 + z_1 + z_2 - z_1) E_a}{z_0 + z_1 + z_2}$$

$$V_{a1} = \frac{z_0 + z_2}{z_0 + z_1 + z_2} E_a$$

$$V_{a2} = -I_{a2}z_2 = -I_{a1}z_2 = -\frac{z_2}{z_0 + z_1 + z_2} E_a$$

$$\frac{E_a}{z_0 + z_1 + z_2} = I_{a1}$$



arus gangguan  $I_f$

$$I_f = I_a = I_{a0} + I_{a1} + I_{a2} = \frac{3E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$$


$$\Rightarrow I_f = 3I_{a1}$$

$$I_{a1} = I_f = \frac{3E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$$

konsek :  $I \cdot t$

Sebuah generator dengan rating <sup>100 MVA</sup> ~~200 MVA~~, 23 KV mempunyai,  $X'' = X_2 = 15\%$  dan  $X_0 = 5\%$ . Netralnya ditanahkan dengan kuat. Apabila terjadi suatu gangguan tunggal dari saluran ke tanah pada terminal-terminalnya. Hitung arus sub peralihan pada fase yang mengalami gangguan.

jawab :

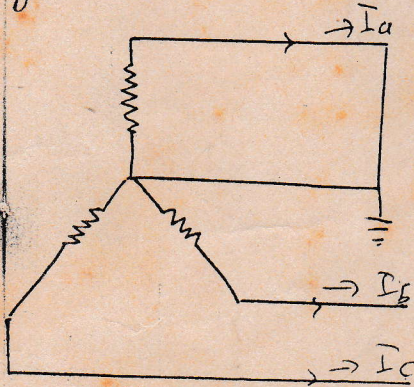


$$\bar{E}_a = 1 \text{ pu}$$

$$Z_1 = j0,15 \text{ pu}$$

$$Z_0 = j0,05 \text{ pu}$$

$$Z_2 = j0,15 \text{ pu}$$

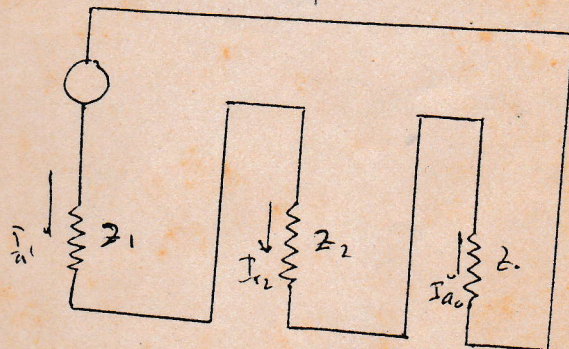

untuk gangguan tunggal saluran ke tanah, berlaku

$$I_{a1} = I_{a2} = I_{a0}$$

$$I_{a1} = \frac{\bar{E}_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2} = \frac{1}{j0,15 + j0,15 + j0,05} = -j2,857 \text{ pu}$$

$$I_a = I_{a0} + I_{a1} + I_{a2} = 3I_{a1} = 3 \cdot -j2,857 \text{ pu} = -j8,571 \text{ pu}$$


$$I_{\text{dasar}} = \frac{100.000 \text{ KVA}}{\sqrt{3} \cdot 23 \text{ KV}} = 2510,22 \text{ A}$$

arus gangguan :

$$I_a = 8,571 \times 2510,22 = 21515,096 \text{ A}$$



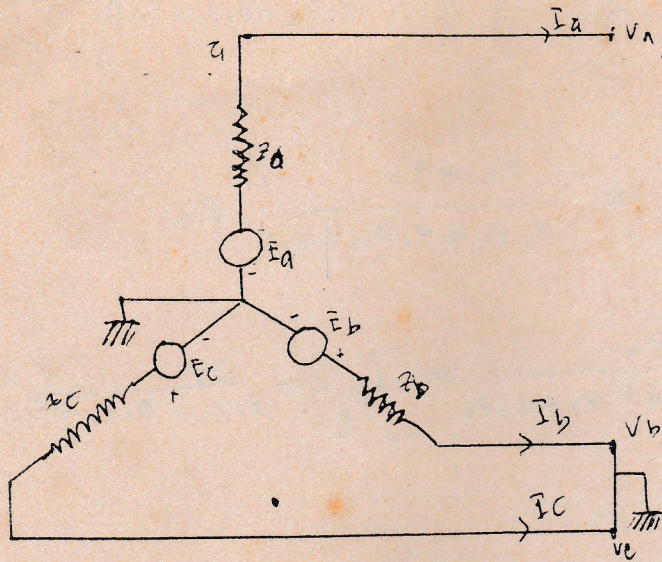I. 2. GANGGUAN DUA SALURAN KE TANAH. Phase B & C  
(DOUBLE LINE TO GROUND FAULT)



Persamaan-persamaan pada titik gangguan :

$$I_a = 0 \quad (1)$$

$$V_b = 0 \quad (2)$$

$$V_c = 0 \quad (3)$$

dari (2) dan (3) diperoleh :

$$V_{a0} = \frac{1}{3} (V_a + V_b + V_c) = \frac{V_a}{3}$$

$$V_{a1} = \frac{1}{3} (V_a + aV_b + a^2V_c) = \frac{1}{3} (V_a + 0 + 0) = \frac{V_a}{3}$$

$$V_{a2} = \frac{1}{3} (V_a + a^2V_b + aV_c) = \frac{1}{3} (V_a + 0 + 0) = \frac{V_a}{3}$$

$$V_{a1} = V_{a2} = V_{a0}$$

dari (1)

$$I_a = I_{a1} + I_{a2} + I_{a0} = 0$$

$$I_{a1} = -(I_{a2} + I_{a0})$$

dari persamaan umum : Persamaan di depan

$$V_{a0} = -I_{a0} Z_0 \rightarrow I_{a0} = -\frac{V_{a0}}{Z_0} = -\frac{V_{a1}}{Z_0}$$

$$V_{a2} = -I_{a2} Z_2 \rightarrow I_{a2} = -\frac{V_{a2}}{Z_2} = -\frac{V_{a1}}{Z_2}$$

$$I_{a1} = -(I_{a2} + I_{a0}) = -\left(-\frac{V_{a1}}{Z_2} - \frac{V_{a1}}{Z_0}\right)$$

$$I_{a1} = -\left(-\frac{1}{Z_2} - \frac{1}{Z_0}\right) V_{a1} \rightarrow \left(\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_0}\right) V_{a1}$$

$$I_{a1} = \frac{Z_2 + Z_0}{Z_2 Z_0} V_{a1}$$

$$V_{a1} = \frac{Z_2 Z_0}{Z_2 + Z_0} I_{a1}$$

disamping pengikutnya



karena

$$V_{a1} = E_a - I_{a1} z_1$$

$$V_{a1} = \frac{z_2 z_0}{z_2 + z_0} \cdot I_{a1}$$

sehingga

$$\frac{z_2 z_0}{z_2 + z_0} I_{a1} = E_a - I_{a1} z_1$$

$$I_{a1} \left( \frac{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0}{z_2 + z_0} \right) = E_a$$

$$I_{a1} = \frac{E_a (z_2 + z_0)}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0}$$


$$= \frac{E_a (z_2 + z_0)}{(z_0 z_2 + z_1 (z_0 + z_2))} \times \frac{\frac{1}{z_2 + z_0}}{\frac{1}{z_2 + z_0}} \rightarrow \frac{[z_0 z_2 + z_1 (z_0 + z_2)]}{z_2 + z_0}$$

$$I_{a1} = \frac{E_a}{z_1 + \frac{z_0 z_2}{z_2 + z_0}}$$

$$\left( \frac{z_0 z_2}{z_2 + z_0} \right) + \frac{z_1 (z_0 + z_2)}{z_2 + z_0}$$

$$\frac{z_0 z_2}{z_2 + z_0} + z_1$$

Rangkaian ekuivalennya:

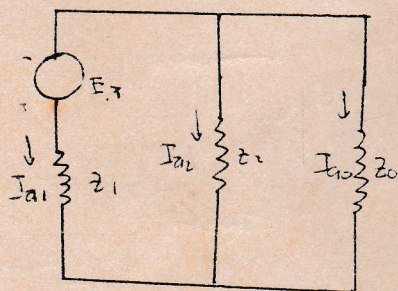

$$I_{a2} = - \frac{z_0}{z_2 + z_0} I_{a1} \rightarrow \left[ - \frac{z_0}{z_2 + z_0} \right] \left[ \frac{E_a}{z_1 + \frac{z_0 z_2}{z_2 + z_0}} \right]$$

$$I_{a2} = - \frac{z_0}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} E_a$$

$$I_{a0} = - \frac{z_2}{z_2 + z_0} I_{a1} \rightarrow \left[ - \frac{z_2}{z_2 + z_0} \right] \left[ \frac{E_a}{z_1 + \frac{z_0 z_2}{z_2 + z_0}} \right]$$

$$I_{a0} = - \frac{z_2}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} E_a$$

Arus yangguan

$$I_f = I_b + I_c$$

$$= (a^2 I_{a1} + a I_{a2} + I_{a0}) + (a I_{a1} + a^2 I_{a2} + I_{a0})$$

$$= I_{a1} (a^2 + a) + I_{a2} (a + a^2) + 2 I_{a0}$$

$$I_f = -I_{a1} - I_{a2} + 2 I_{a0}$$

$$= \frac{-z_2 - z_0 + z_0 - 2z_2}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} E_a = \left[ -3 \frac{z_2}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} E_a \right]$$

2 φ 7



Tegangan - tegangan urutan :

$$\begin{aligned}
 I_{a1} &= \frac{z_1 + z_0}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} \cdot E_a \\
 V_{a1} &= E_a - I_{a1} z_1 \\
 &= E_a - \frac{(z_1 + z_0) z_1}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} E_a \quad \rightarrow \left[ \frac{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} \right] E_a \\
 &= \frac{E_a (z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0 - z_1 z_1 - z_0 z_1)}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} \\
 &= \frac{z_2 z_0}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} E_a
 \end{aligned}$$

$$V_{a2} = -I_{a2} z_2 = \frac{z_0 z_2}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} E_a$$

$$V_{a0} = -I_{a0} z_0 = \frac{z_0 z_2}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} E_a$$

$$\therefore V_{a1} = V_{a2} = V_{a0}$$

tegangan - tegangan saluran :

$$\begin{aligned}
 V_a &= V_{a1} + V_{a2} + V_{a0} \\
 &= \frac{3 z_0 z_2}{z_1 z_2 + z_1 z_0 + z_2 z_0} E_a
 \end{aligned}$$

$$V_b = 0$$

$$V_c = 0$$

Contoh : I 2

suatu sistem dengan tegangan supply 110 KV. line to line dengan impedansi saluran  $z_1 = j33,62$ ,  $z_2 = j38,37$ ,  $z_0 = j39,95$ . Tentukan arus - arus <sup>phase</sup> untuk jenis gangguan dua saluran ke tanah, juga tegangan - tegangan saluran.

Jawab :

$$E_a = \frac{110}{\sqrt{3}} = j63,510 \text{ KV}$$